


AMP-D50-V1 – Stereo-Class-D-Verstärker mit USB-Audio

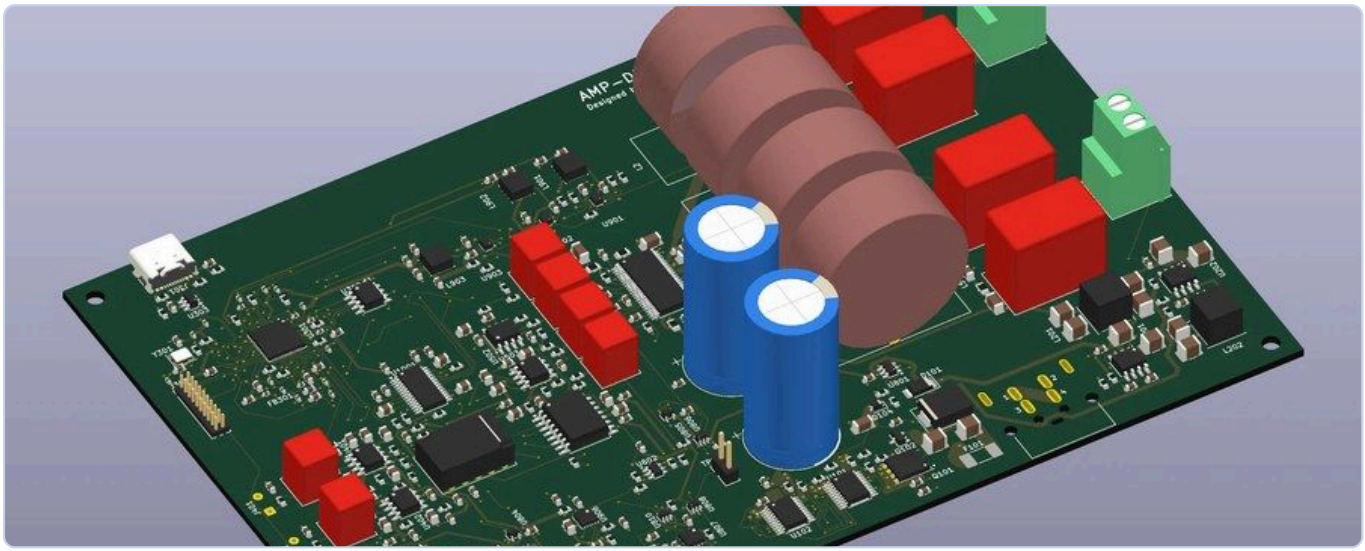Entwurf fertig, nicht gefertigt TPA3255 · XMOS XU316 · KiCad



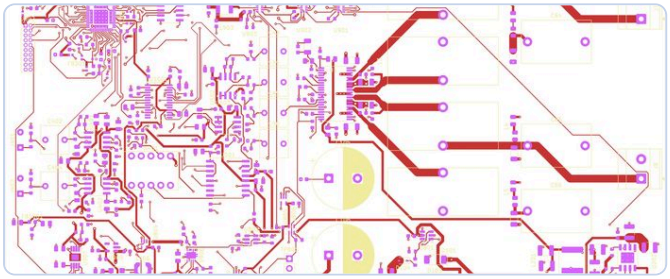

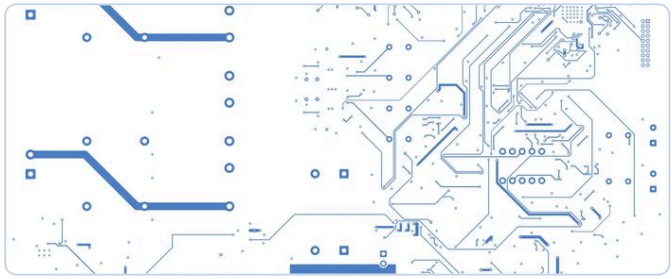

Ein selbst entwickelter Stereo-Class-D-Verstärker mit TPA3255, USB-C-Audio und analogen RCA-Eingängen. Ziel sind 2 × 50 W an 4 Ω aus einem 28-V-Netzteil. Schaltplan und Leiterplatte sind fertig, gebaut und gemessen wurde noch nichts.

KERNPUNKTE

- Schaltplan und vierlagige Leiterplatte für 2 × 50 W an 4 Ω aus 28 V
- USB-C-Audioeingang und analoge RCA-Eingänge
- Dokumentiert mit Blockdiagramm, Signalfluss und Stromverteilung

ECKDATEN

TECHNIK
TPA3255 · XMOS XU316 · KiCad

PLATTFORM
Leiterplatte, 4 Lagen

STAND
Entwurf fertig, nicht gefertigt

ZUGANG
Dateien und Quellcode auf Anfrage

Mehr im technischen Portfolio
nguyennhando.github.io/my-electronics-blog/?post=amp-d50-v1-stereo-class-d
Quellcode und Entwurfsdateien sind auf Anfrage einsehbar: donguyennhan.de@gmail.com